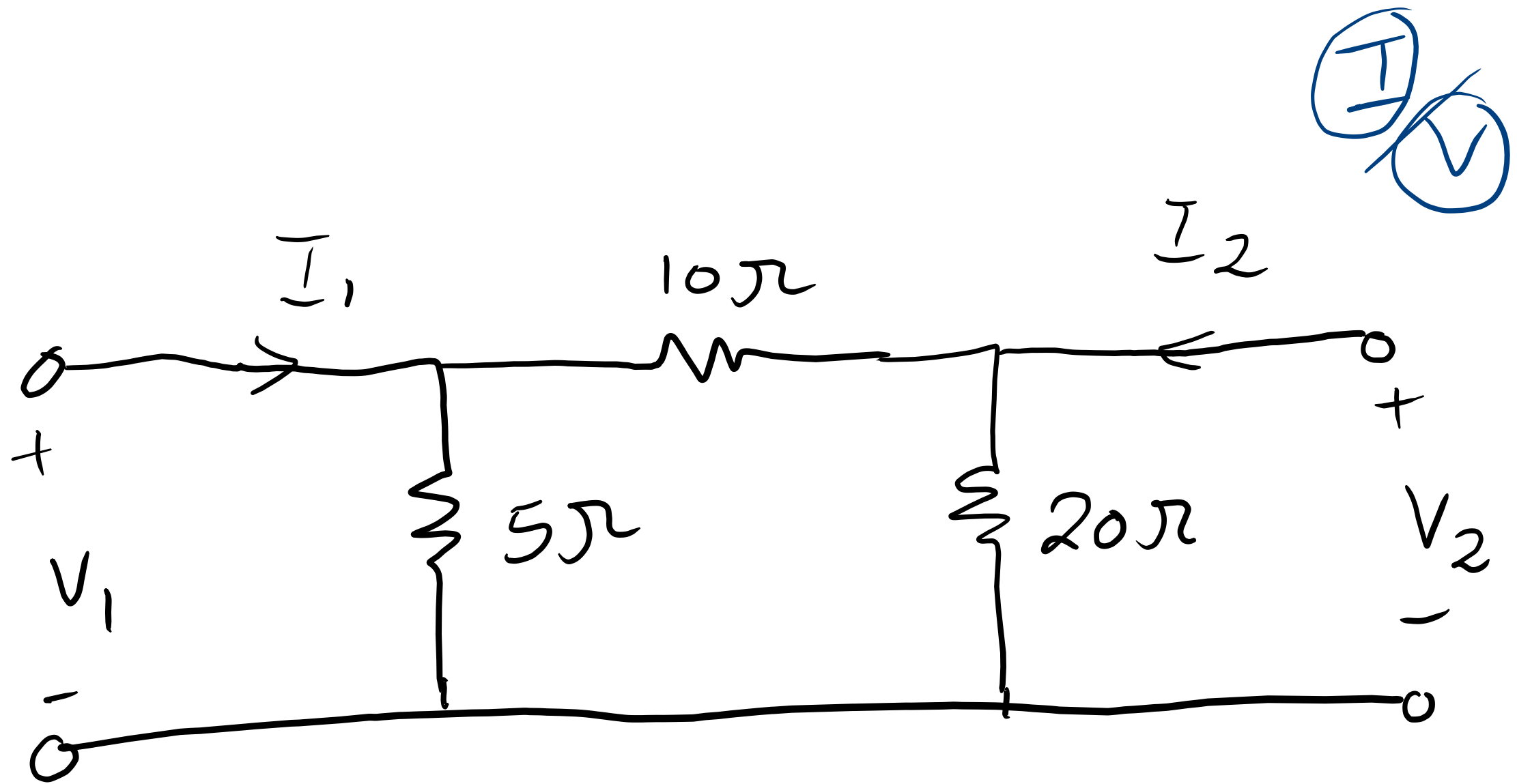


Example:



\textcircled{I}
 \textcircled{V}

Find y -parameters $\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \underline{y_{11}} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{array} \right.$

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

↑ port ② short


$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$


← port ① short

① Short circuit port ② ($V_2 = 0$)

ohm
[mho] [Ω^{-1}]

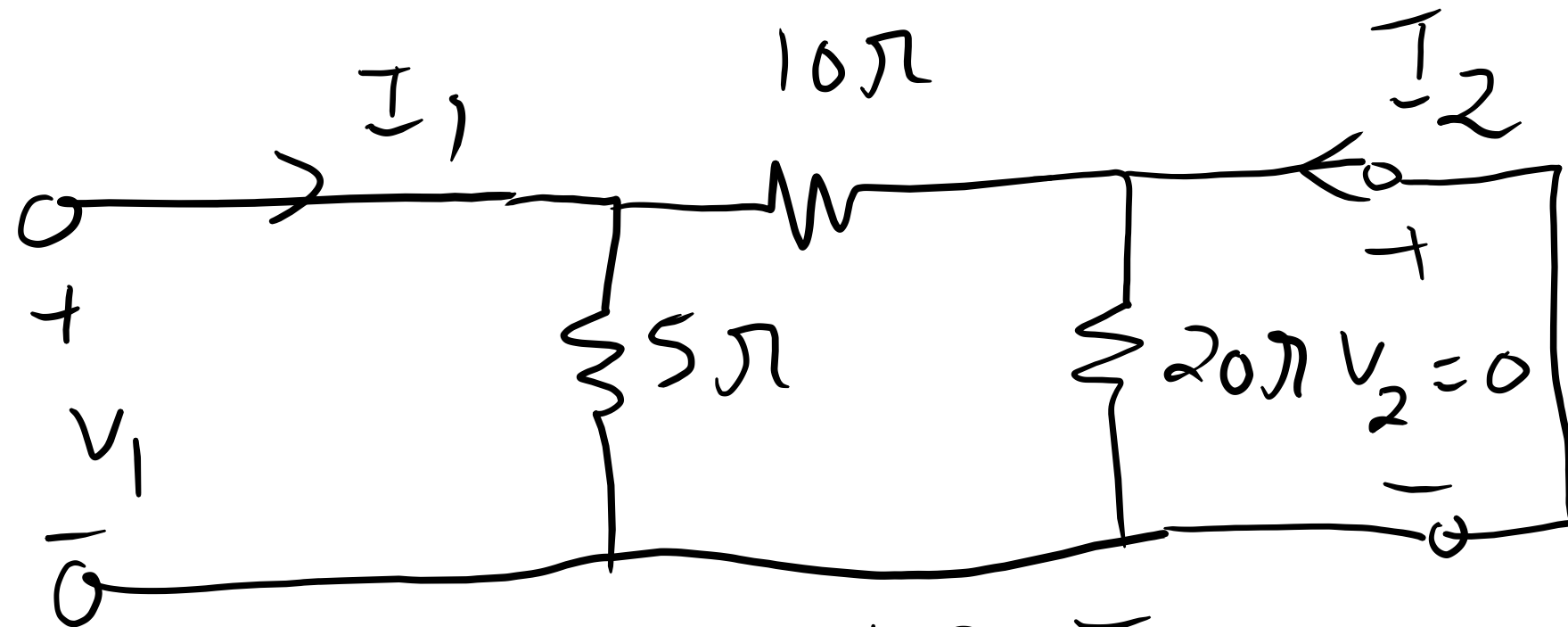
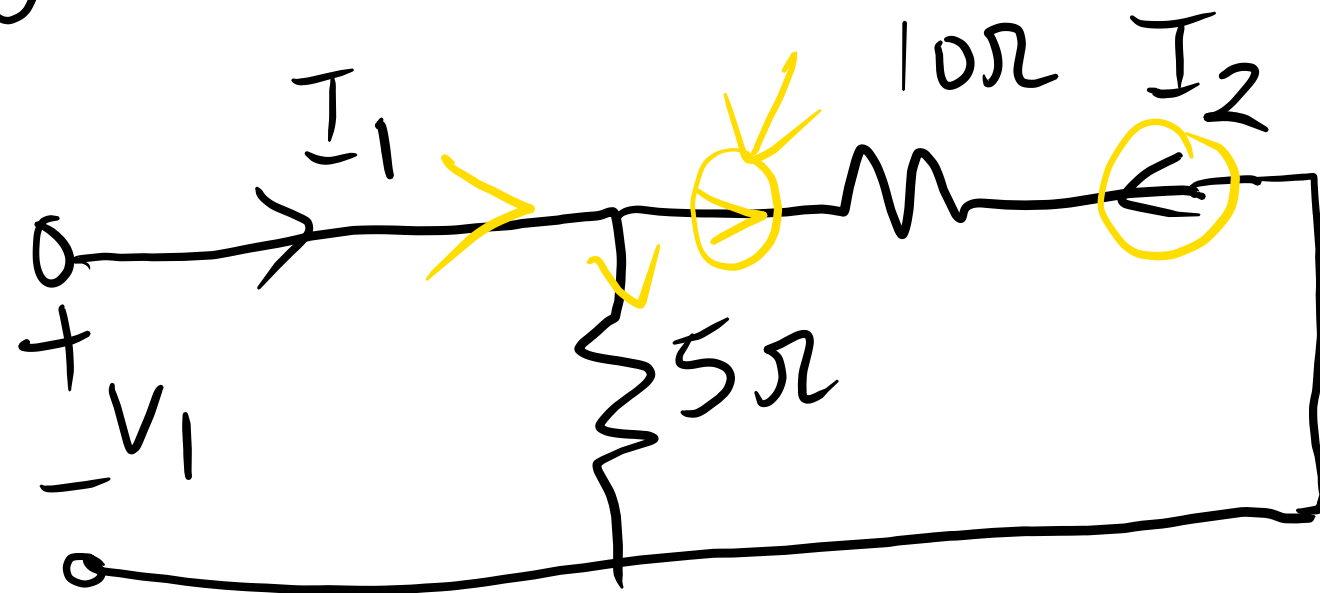
$$\frac{I_1}{V_1} = \frac{15}{50} = 0.3 \text{ [S]}$$



$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{5 \times 10}{5 + 10}$$


$$y_{11} = 0.3 \text{ S}$$

$$I_2 = -\frac{5}{5+10} I_1 = -\frac{\cancel{3}^1}{\cancel{15}_3} \times \cancel{0.3}^{0.1} V_1$$

$$I_2 = -0.1 V_1$$


$$\therefore \frac{I_2}{V_1} = -0.1 \quad \left\{ \quad y_{21} = -0.1 S \right.$$

① short circuit port ①

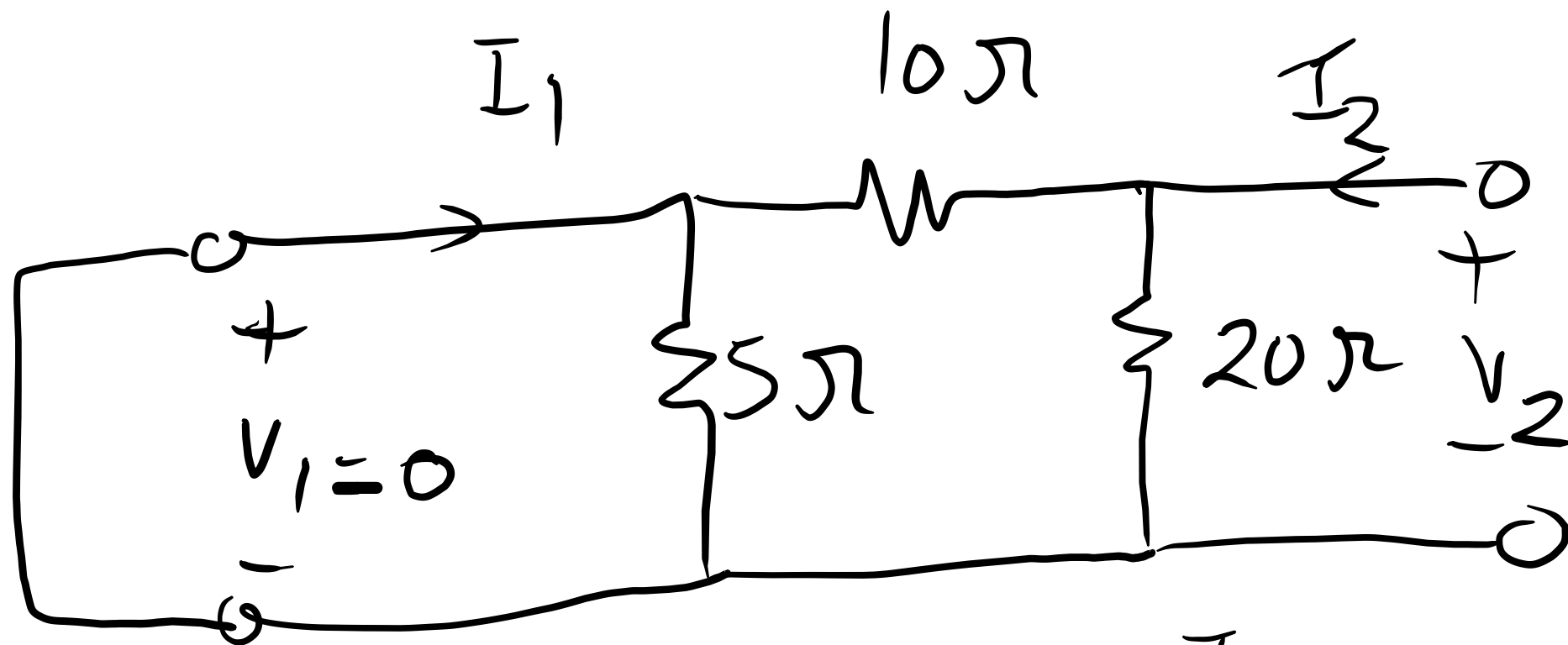

$$\frac{I_2}{V_2} = \frac{3}{20} = 0.15 \text{ S}$$

$$y_{22} = 0.15 \text{ S}$$

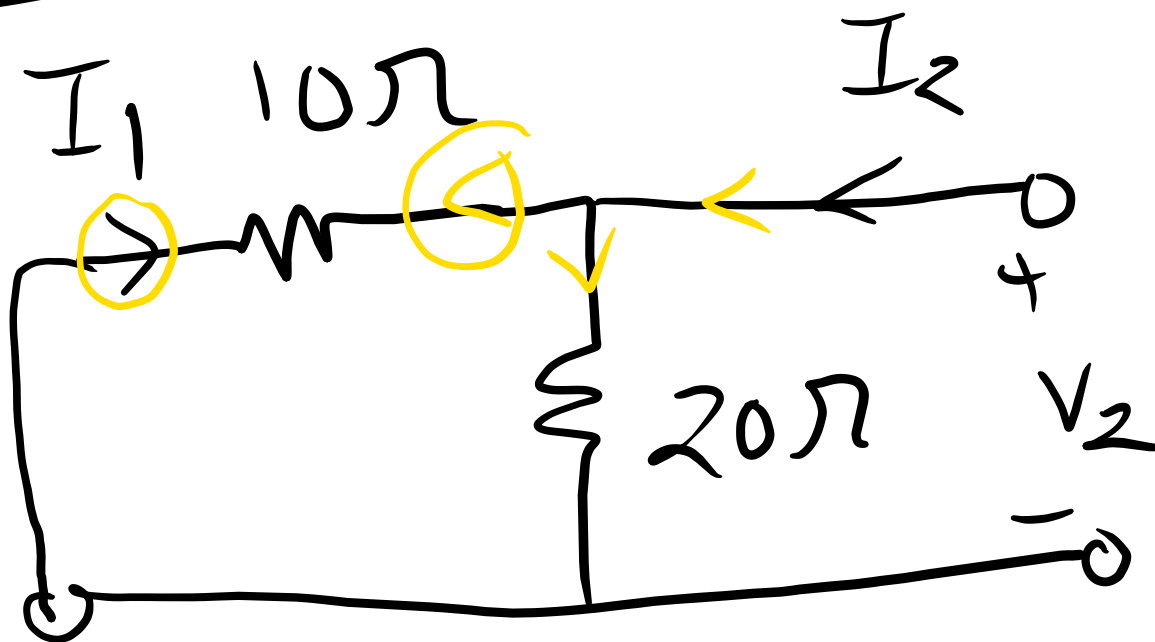

$$\frac{V_2}{I_2} = \frac{10 \times 20}{10 + 20}$$

$$= \frac{200}{30}$$

$$I_1 = -\frac{20}{10+20} I_2 = -\frac{\cancel{20}}{\cancel{30}} \times 0.15 V_2$$

$$= -0.1 V_2$$

$$\frac{I_1}{V_2} = -0.1 S$$

$$y_{12} = -0.1 S$$

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$$

$$y_{12} = y_{21}$$

$$I_1 = 0.3V_1 - 0.1V_2$$

$$I_2 = -0.1V_1 + 0.15V_2$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.1 \\ -0.1 & 0.15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$